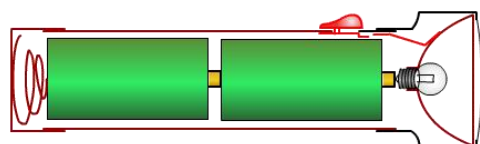


2-1 电源、负载和中间环节实物及模型


1、电路的作用：

(1) 能量的传输和转换




手电筒电路

(2) 信号的传递和处理

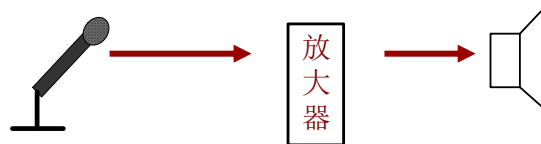

扩音机电路

2、电路的组成：

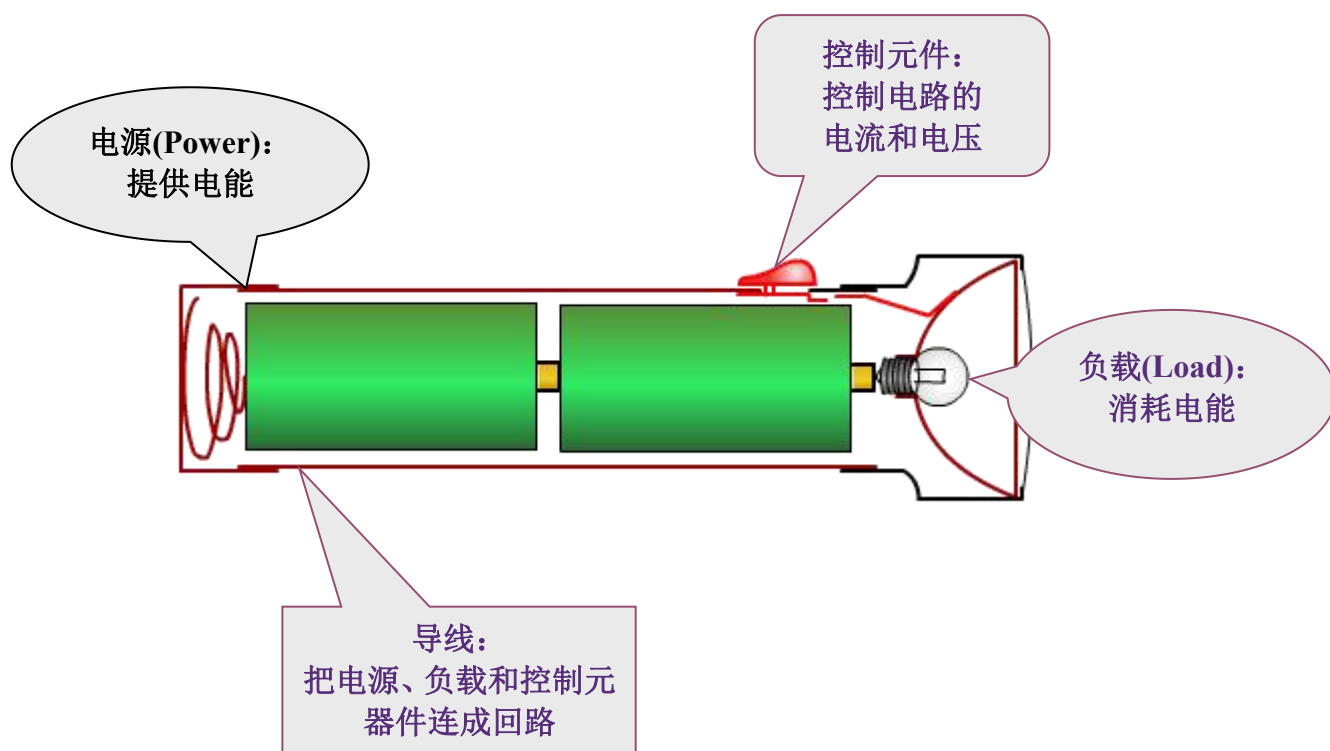

电源：是将其它形式的能量转换为电能的装置。



负载：是取用电能的装置，通常也称为用电器。



中间环节：是传输、控制电能的装置。

